
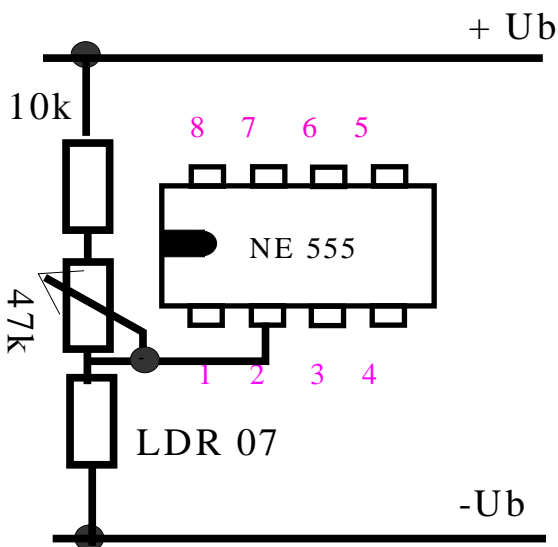


## Helligkeitsschaltung

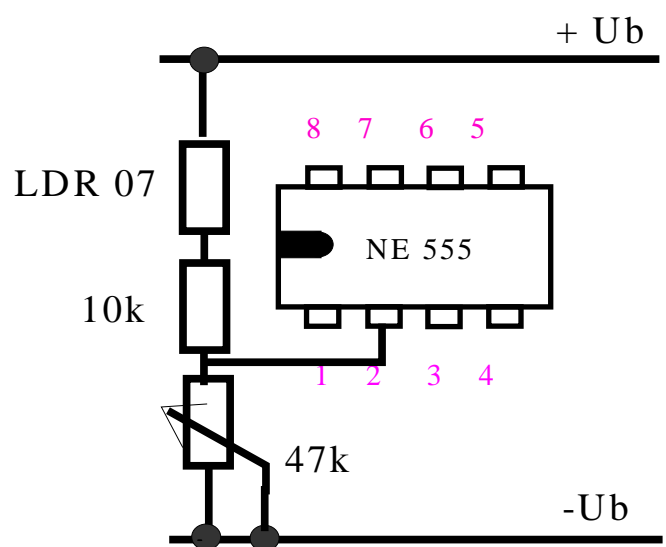

## Dämmererschaltung



*Anwendung: Der Eingang wird entweder durch Helligkeit oder Dunkelheit aktiviert.*

*Das Ergebnis ist eine Alarmanlage, oder ein "Schalter" der auf Helligkeit oder Dunkelheit ein akustisches Signal oder ein optisches Signal beim stummen Alarm abgibt.*