

Die Ampelansteuerung

Transistorschaltstufe ROT				
Transistorschaltstufe ROT				
Transistorschaltstufe GELB				
Transistorschaltstufe GRÜN				
Transistorschaltstufe GRÜN				
Transistorschaltstufe GELB				

Der Ampeltakt wird durch einen Taktgenerator mit dem NE555 erzeugt. Die Impulsfolge ist ca. 0,5 Sekunden.

Aufgabenstellung: Entwickle einen Verdrahtungsplan! Was fällt auf? Wie könnte man das Problem lösen?

