


## Die Beschaltung des Eingangs:

neb02k (c) 1998 W.Ebner

PIN 2 des NE 555 bezeichnet man als \_\_\_\_\_  
Je nach Beschaltung entsteht ein anderes elektronisches Gerät.

Man verbindet \_\_\_\_\_  
über einen \_\_\_\_\_  
mit Masse. Durch Berührung mit der Hand wird der \_\_\_\_\_  
ist aktiv.

## Berührungsabhängige Alarmanlage

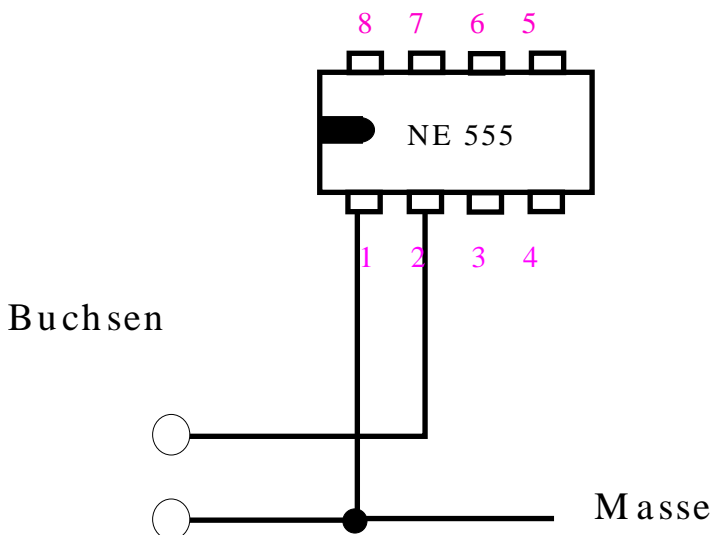

Anwendung: Die fertige Schaltung eignet sich als Impulsgeber, der auf Berührung reagiert. Damit lässt sich sehr gut das "Spiel sichere Hand" realisieren, indem man an die Buchsen 2 Drähte anschließt.