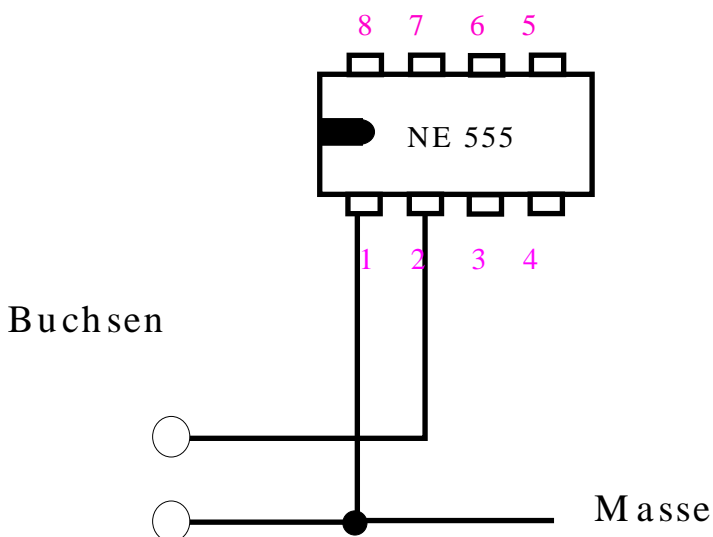


PIN 2 des NE 555 bezeichnet man als **Eingang**.
Je nach Beschaltung entsteht ein anderes elektronisches Gerät.

Man verbindet **PIN 2** über einen **2 Buchsen** mit Masse. Durch Berührung mit der Hand wird der **Ausgang** aktiv.

Berührungsabhängige Alarmanlage



Anwendung: Die fertige Schaltung eignet sich als Impulsgeber, der auf Berührung reagiert. Damit lässt sich sehr gut das "Spiel sichere Hand" realisieren, indem man an die Buchsen 2 Drähte anschließt.