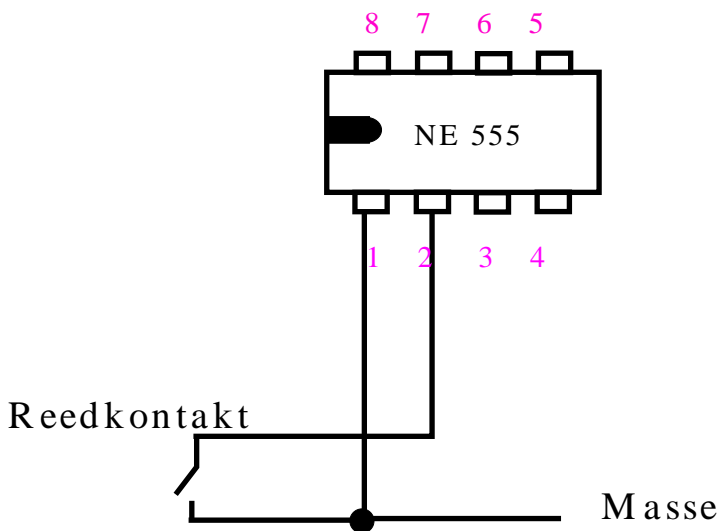


PIN 2 des NE 555 bezeichnet man als _____
Je nach Beschaltung entsteht ein anderes elektronisches Gerät.

Man verbindet _____
über einen _____
mit Masse. Durch Bewegen eines Magneten wird der Reedkontakt geschlossen und der _____ ist aktiv.

Magnetfeldabhängige Alarmanlage



Anwendung: Die fertige Schaltung eignet sich als Impulsgeber, der auf Magnetfelder reagiert.