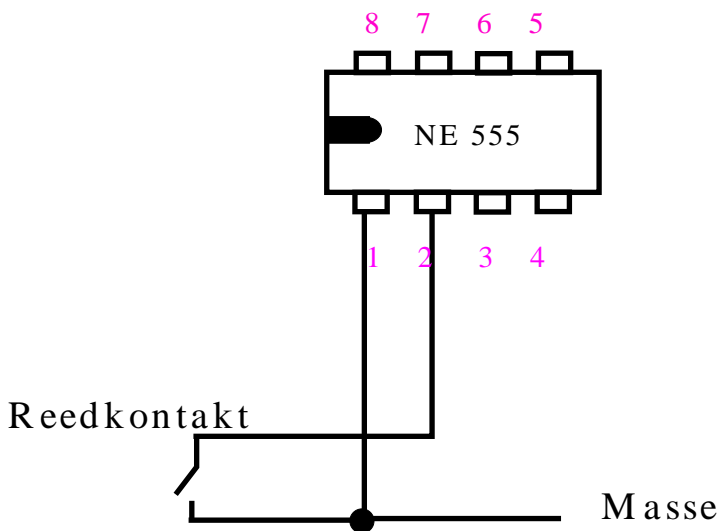


PIN 2 des NE 555 bezeichnet man als **Eingang**.
Je nach Beschaltung entsteht ein anderes elektronisches Gerät.

Man verbindet **PIN 2** über einen **Reedkontakt** mit Masse. Durch Bewegen eines Magneten wird der Reedkontakt geschlossen und der **Ausgang** ist **aktiv**.

Magnetfeldabhängige Alarmanlage



Anwendung: Die fertige Schaltung eignet sich als Impulsgeber, der auf Magnetfelder reagiert.